

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.0.- INTRODUCCIÓN

5.0.- INTRODUCCIÓN

5.1.- REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

5.2.- CONTADORES

EJEMPLOS

5.3.- PROBLEMAS

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.0.- INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS:

Conocer y distinguir los distintos tipos de **contadores y registros de desplazamiento**

Emplear y entender los **diagramas de estados**

Funcionamiento de **contadores asíncronos**

Diseño de circuitos **contadores síncronos elementales**

Interpretación correcta de los **cronogramas**

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.1.- REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

5.1.- REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

5.1.1.- TIPO SERIE / SERIE

5.1.2.- TIPO SERIE / PARALELO

5.1.3.- TIPO PARALELO / SERIE

5.1.4.- TIPO PARALELO / PARALELO

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.1.- REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

- **REGISTRO DE P POSICIONES: ALMACENA P BITS (FORMADO POR P BIESTABLES)**
- **REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO DE P BITS:**
- **SISTEMA SECUENCIAL SÍNCRONO con una ENTRADA EXTERNA, X, con P BIESTABLES EN CASCADA.**

Salidas en el instante $n + 1$: $Q_{j, n+1}$ toman el valor:

$$Q_{j+1, n+1} = Q_{j, n}$$


$$Q_{0, n+1} = X_n$$

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.1.- REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

- BIESTABLES CONECTADOS EN CASCADA.
- Acceso a la información: SERIE / PARALELO
- Entradas ASÍNCRONAS: PRESET / CLEAR - PRECARGA -

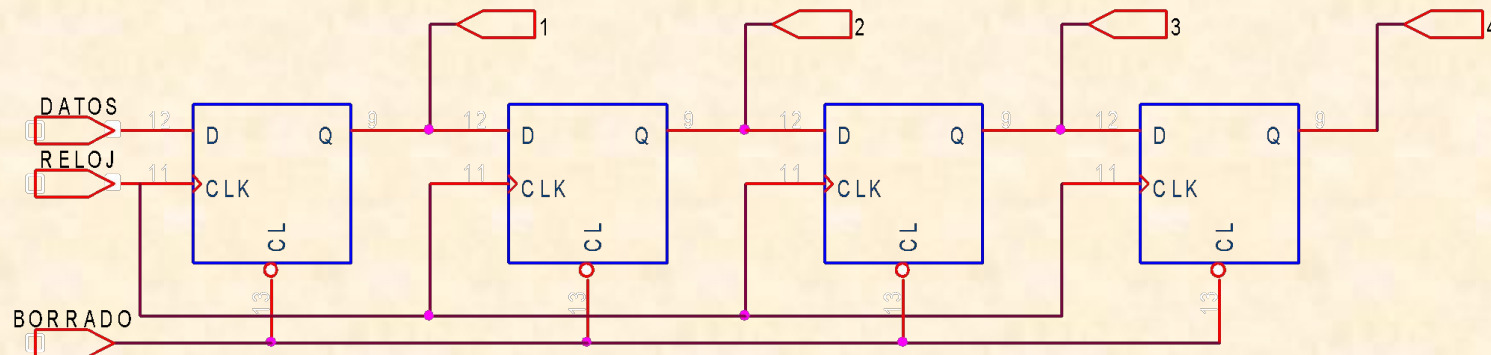


TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.1.- REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO


- 4 TIPOS:
- SERIE / SERIE
- SERIE / PARALELO
- PARALELO / SERIE
- PARALELO / PARALELO

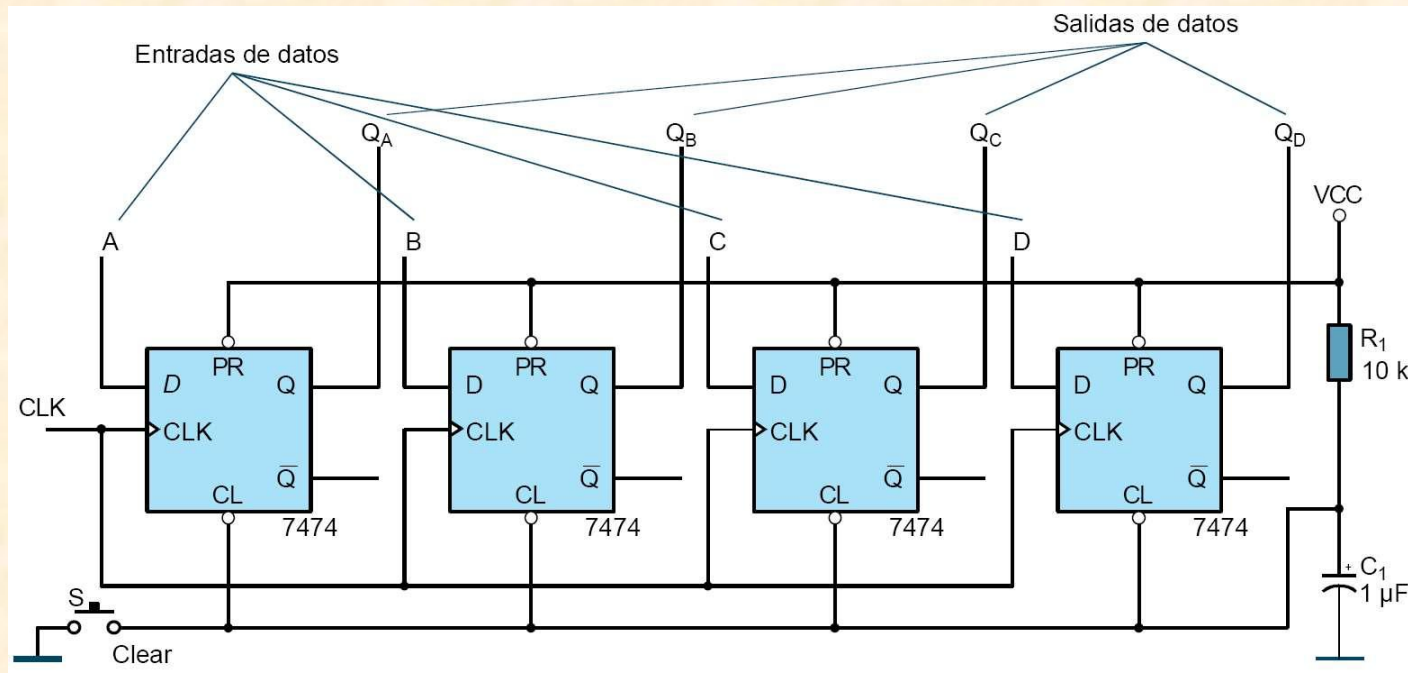

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.1.- REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

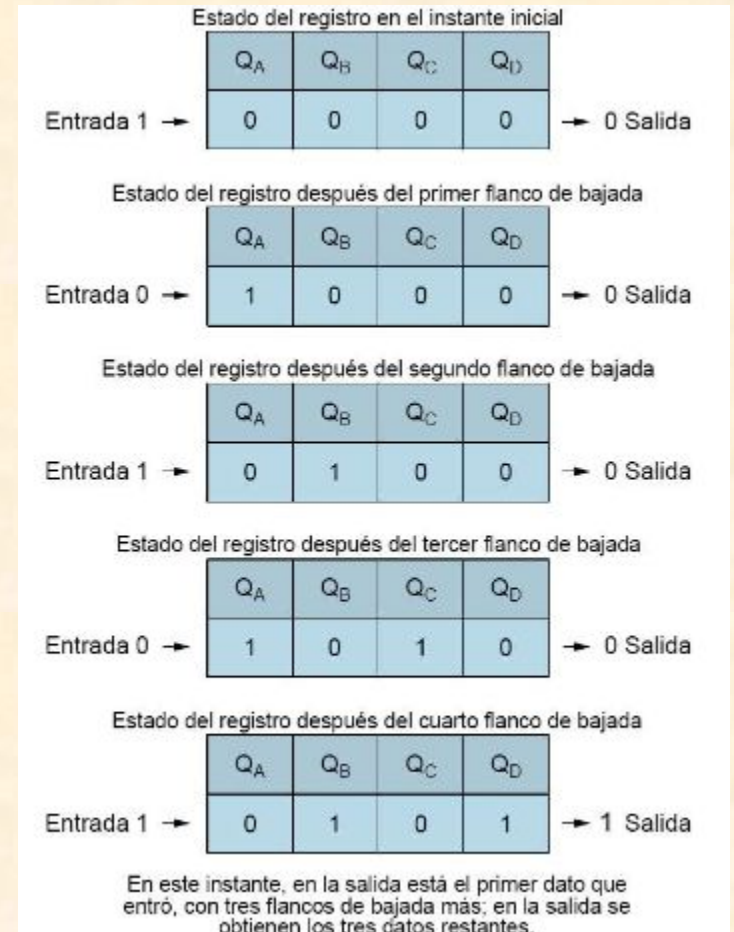


TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.1.- REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

• SERIE / SERIE

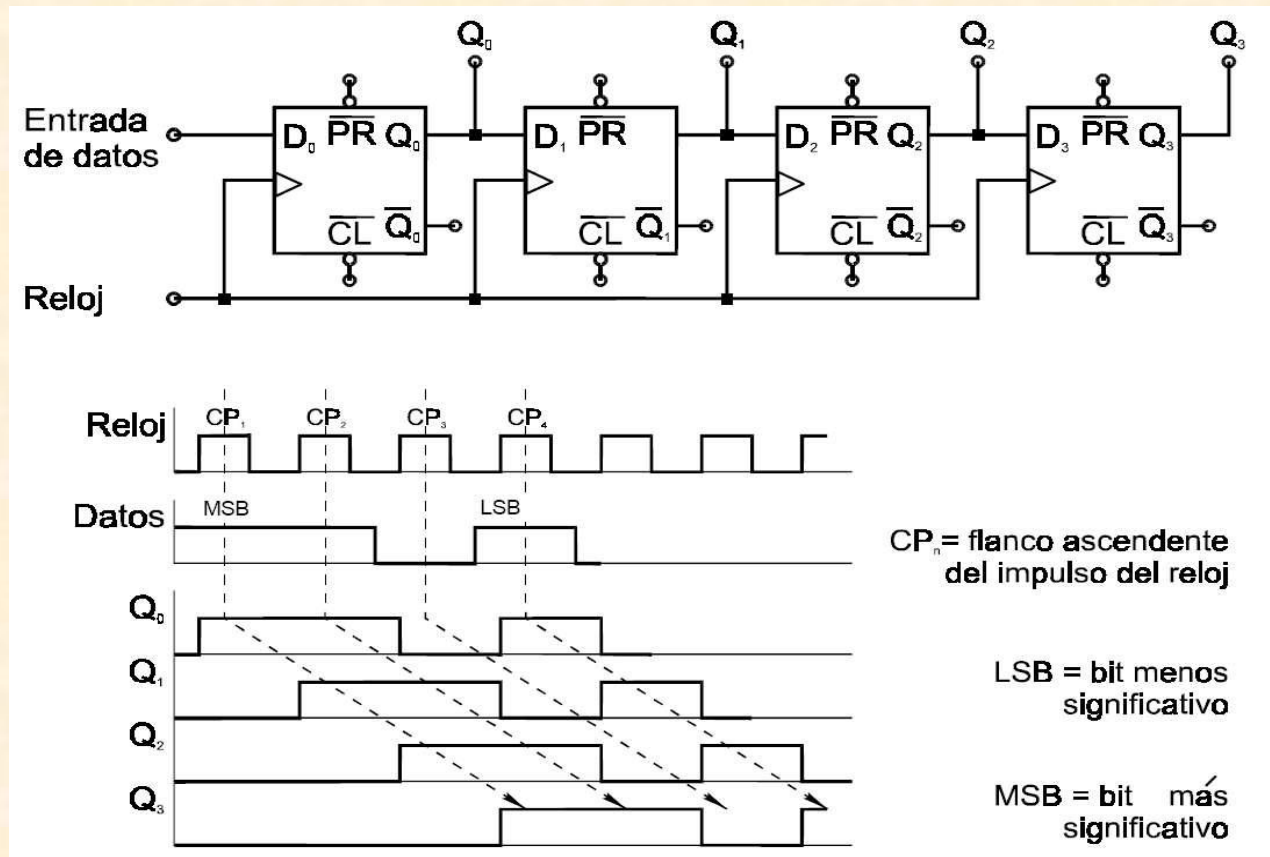


TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.1.- REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

- SERIE / PARALELO
Si $B = "1"$, el valor de A pasa a Q_i
Si $B = "0"$, pasará un "0" a Q_i

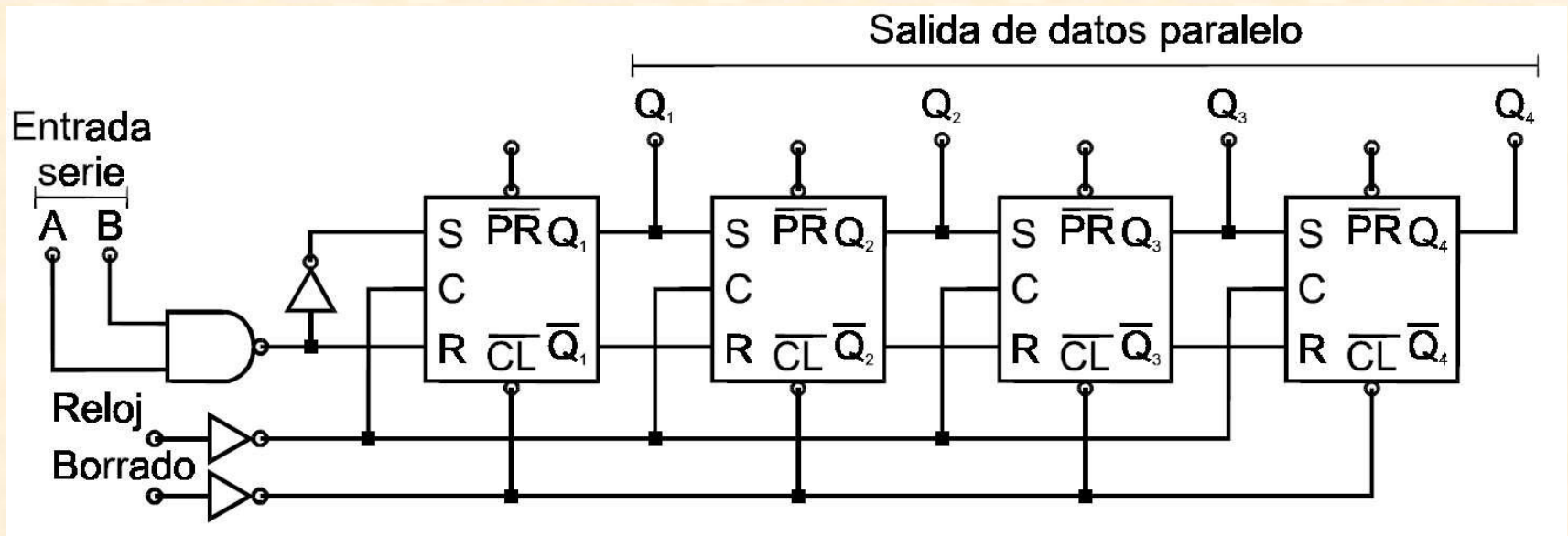


TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.1.- REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

- PARALELO / SERIE
- PE = "1"

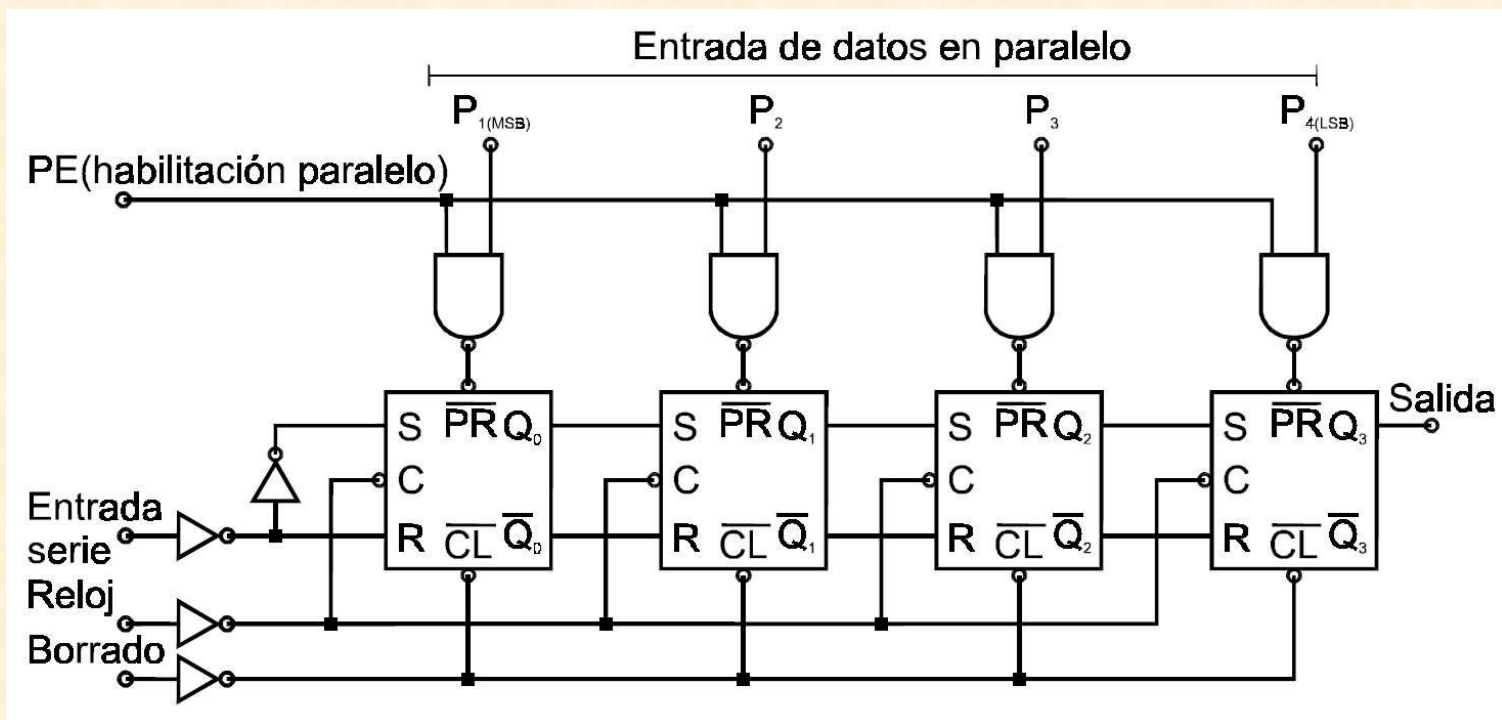


TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.1.- REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

- PARALELO / PARALELO

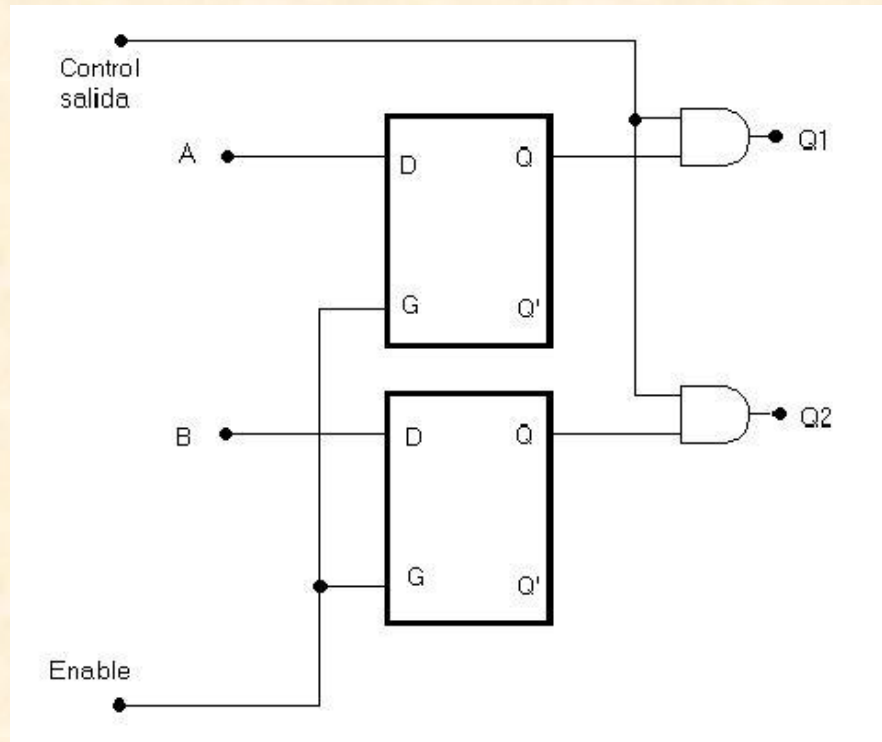

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

5.2.- CONTADORES

5.2.1.- ASÍNCRONOS

5.2.2.- SÍNCRONOS

5.2.3.- ASCENDENTES /DESCENDENTES

5.2.4.- BASADOS EN REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO CONTADOR JOHNSON (MÖBIUS O MOEBIUS) CONTADOR EN ANILLO


5.2.5.- EJEMPLOS

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

CONTADORES

- ENTRADA DE IMPULSOS CON n SALIDAS
- COMPUESTO POR DIVISORES

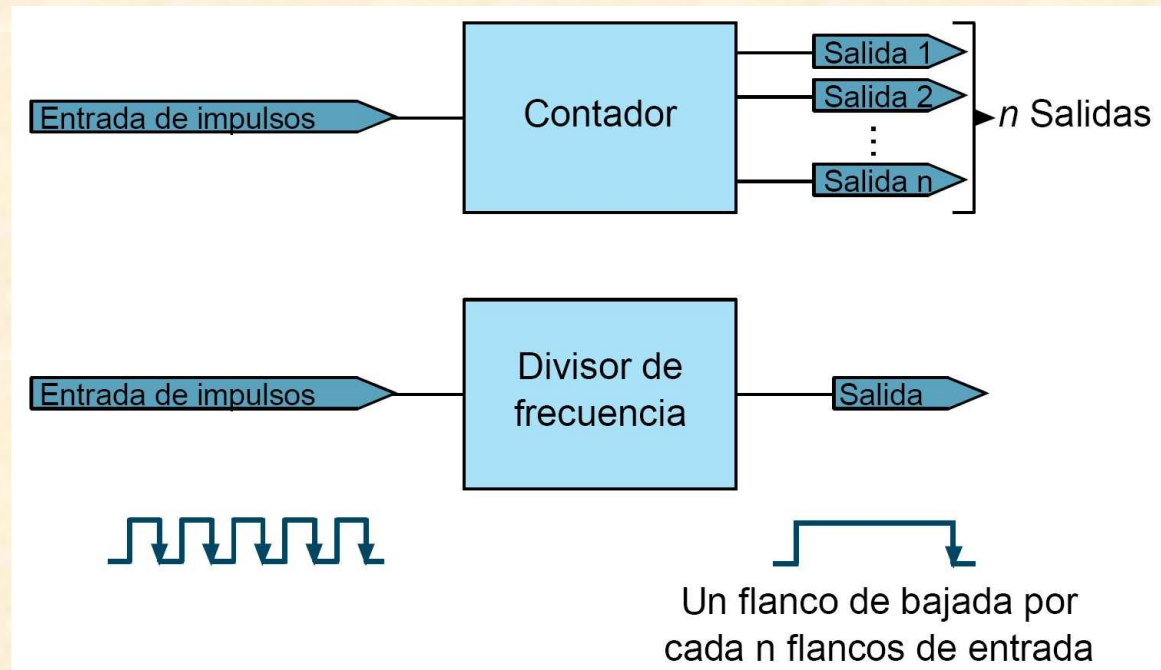

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

CONTADORES EJEMPLOS:

Pulso del reloj	Estado actual			Siguiete estado		Diagrama de estado
	Q B	Q A		Q B	Q A	
0 (inicio)	0	0	⇒	0	1	<pre> graph TD 00((00)) --> 01((01)) 01 --> 10((10)) 10 --> 11((11)) 11 --> 00 </pre>
1	0	1	⇒	1	0	
2	1	0	⇒	1	1	
3	1	1	⇒	0	0	
4 (repetir)	0	0	⇒	0	1	


TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

CONTADORES EJEMPLOS:

CONTADOR DE 3 BITS

- Diagrama de estados
- Tabla de estados

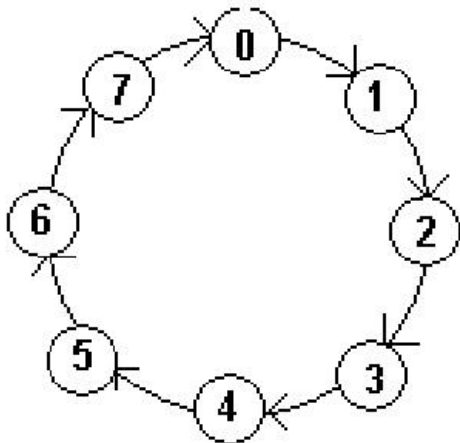

ESTADO ACTUAL	ESTADO FUTURO
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	0

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

CONTADORES


• EJEMPLO DIAGRAMA ESTADOS:

Se desea diseñar un contador síncrono de cuatro estados, empleando exclusivamente biestables J-K y puertas NAND de 2 entradas, cuyo comportamiento dependa de una variable lógica externa, a la que llamaremos C.

Si dicha variable es igual a “0”, el sistema pasa por los números pares (el cero se considera par). Si el valor de C es igual a “1”, el sistema pasa por los números impares.

En el instante en que se produzca el cambio de la variable C de “0” a “1”, el contador pasa al número impar inmediato superior.

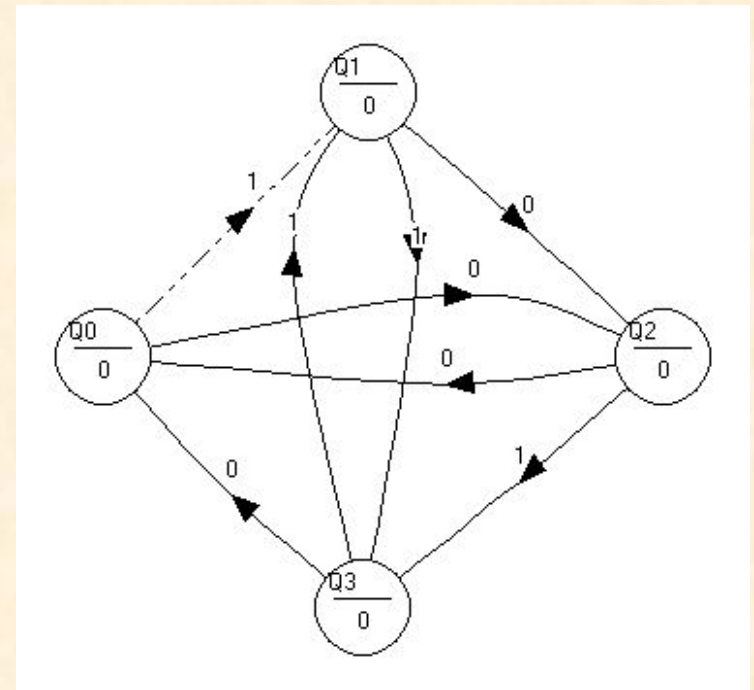Por otro lado, si se produce el cambio de la variable C de “1” a “0”, el contador pasa al número par inmediato superior.




[< Volver](#)

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

CONTADOR **ASÍNCRONO** MÓDULO 16

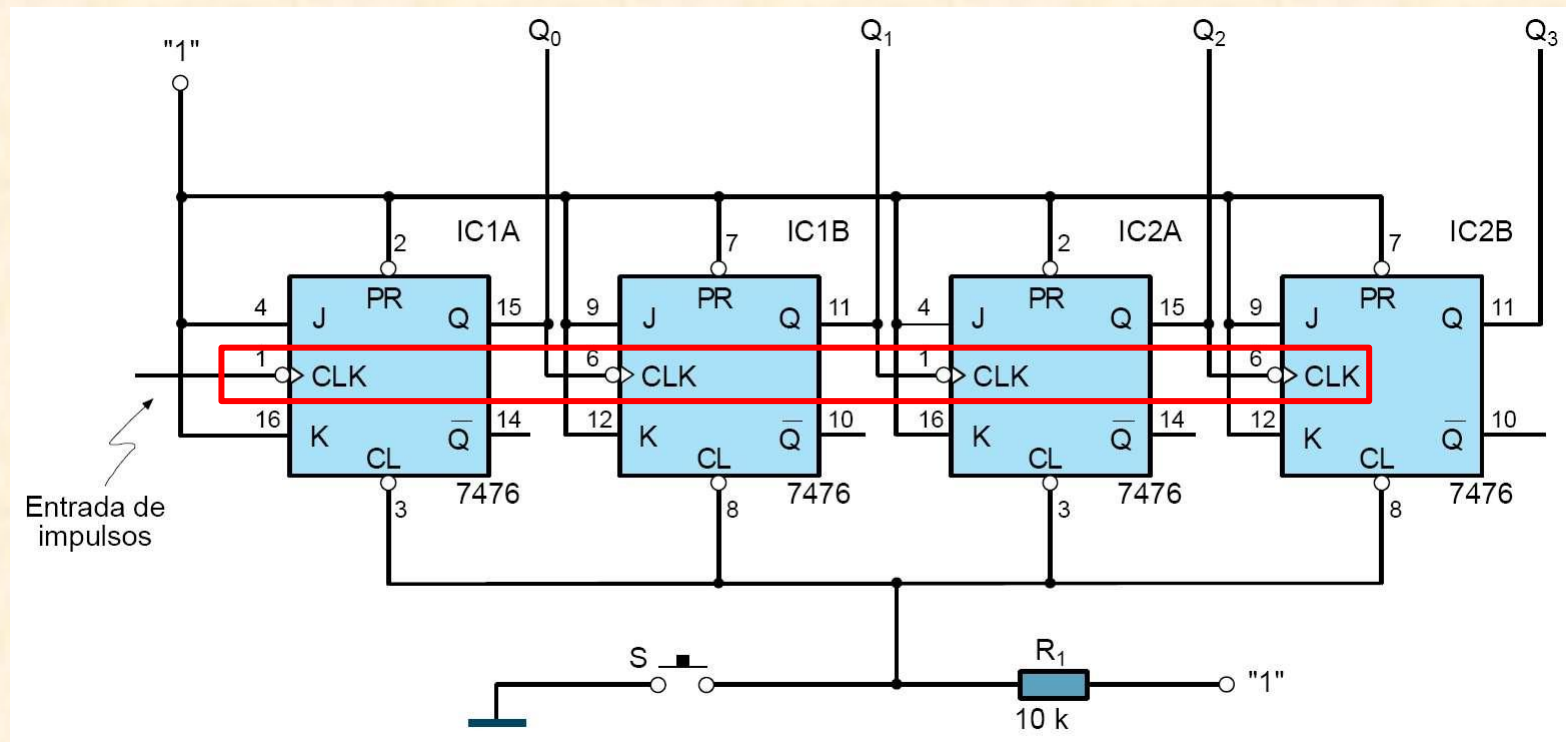


TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

CONTADOR ASÍNCRONO MÓDULO 16. CRONOGRAMA

- SIN TENER EN CUENTA RETARDOS DE PROPAGACIÓN

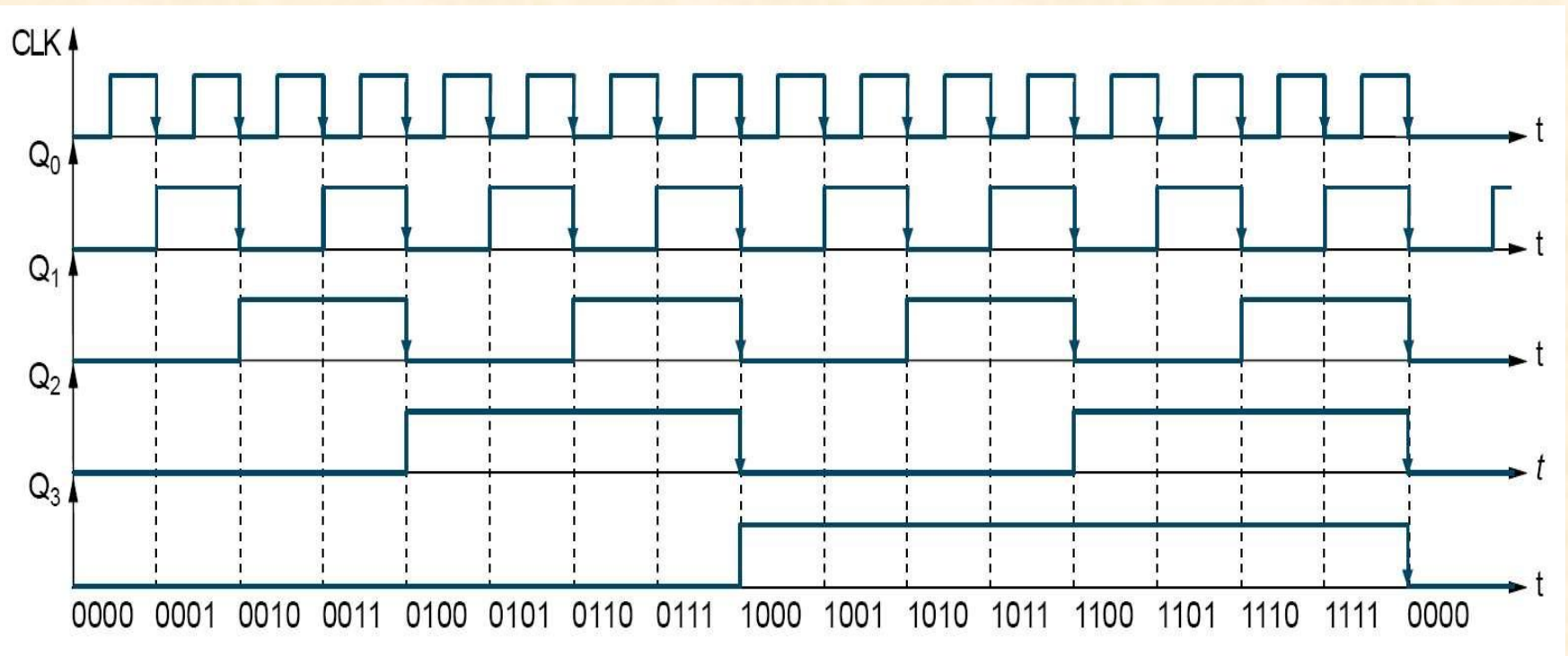


TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

CONTADOR ASÍNCRONO MÓDULO 16. CRONOGRAMA

- **CONSIDERANDO RETARDOS DE PROPAGACIÓN**

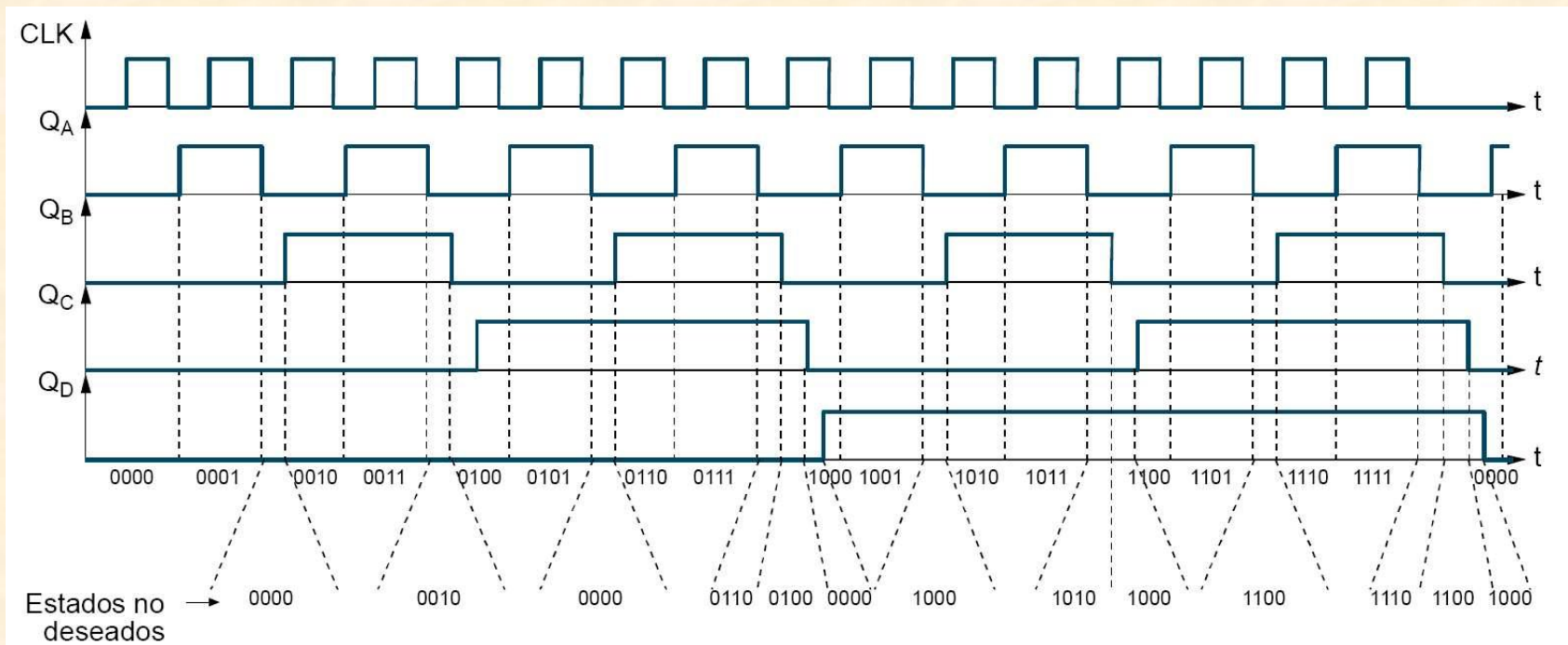


TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

CONTADOR ASÍNCRONO MÓDULO 16. CRONOGRAMA


- DETALLE **RETARDO DE PROPAGACIÓN ESTADO 1111 $\rightarrow$ 0000**

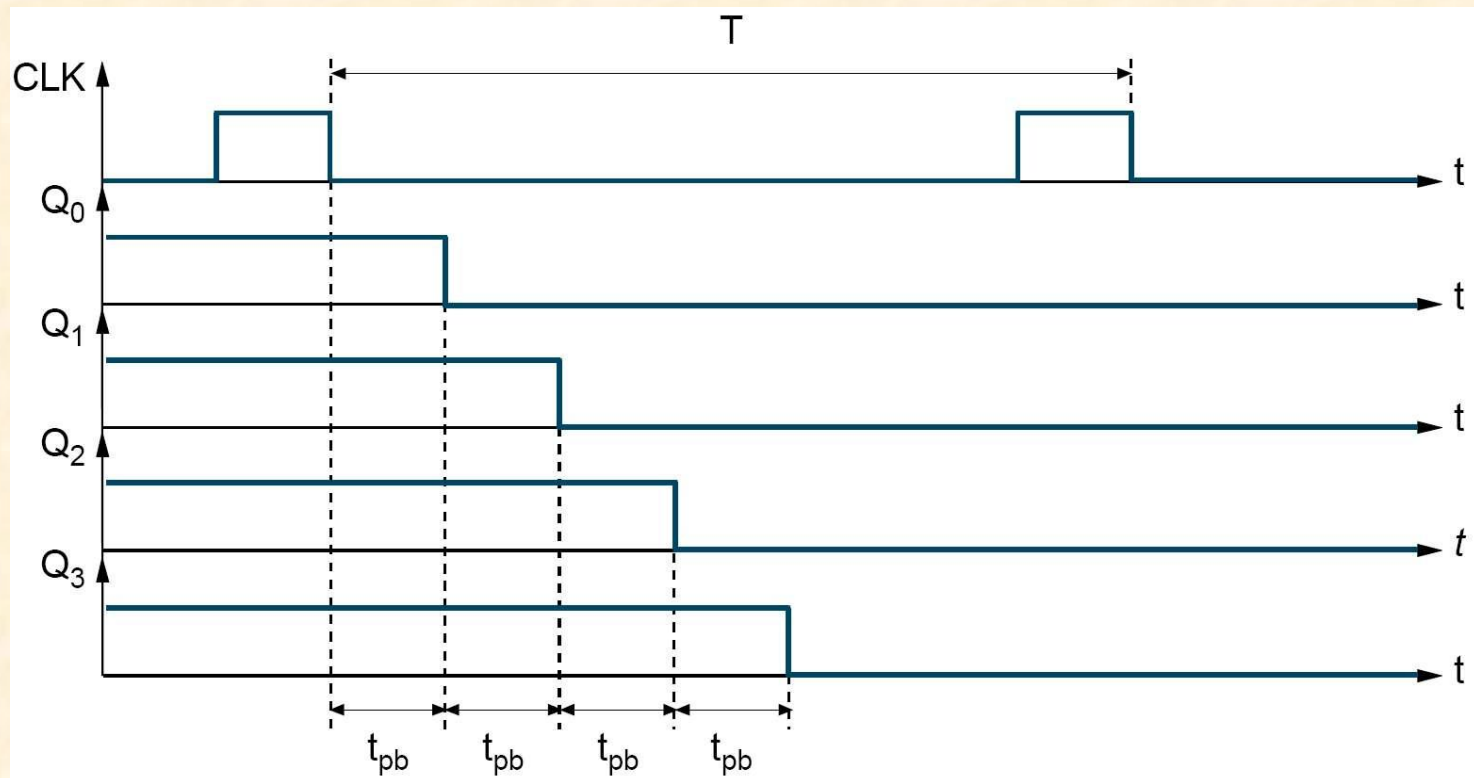

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

CONTADOR **DESCENDENTE ASÍNCRONO** MÓDULO 16

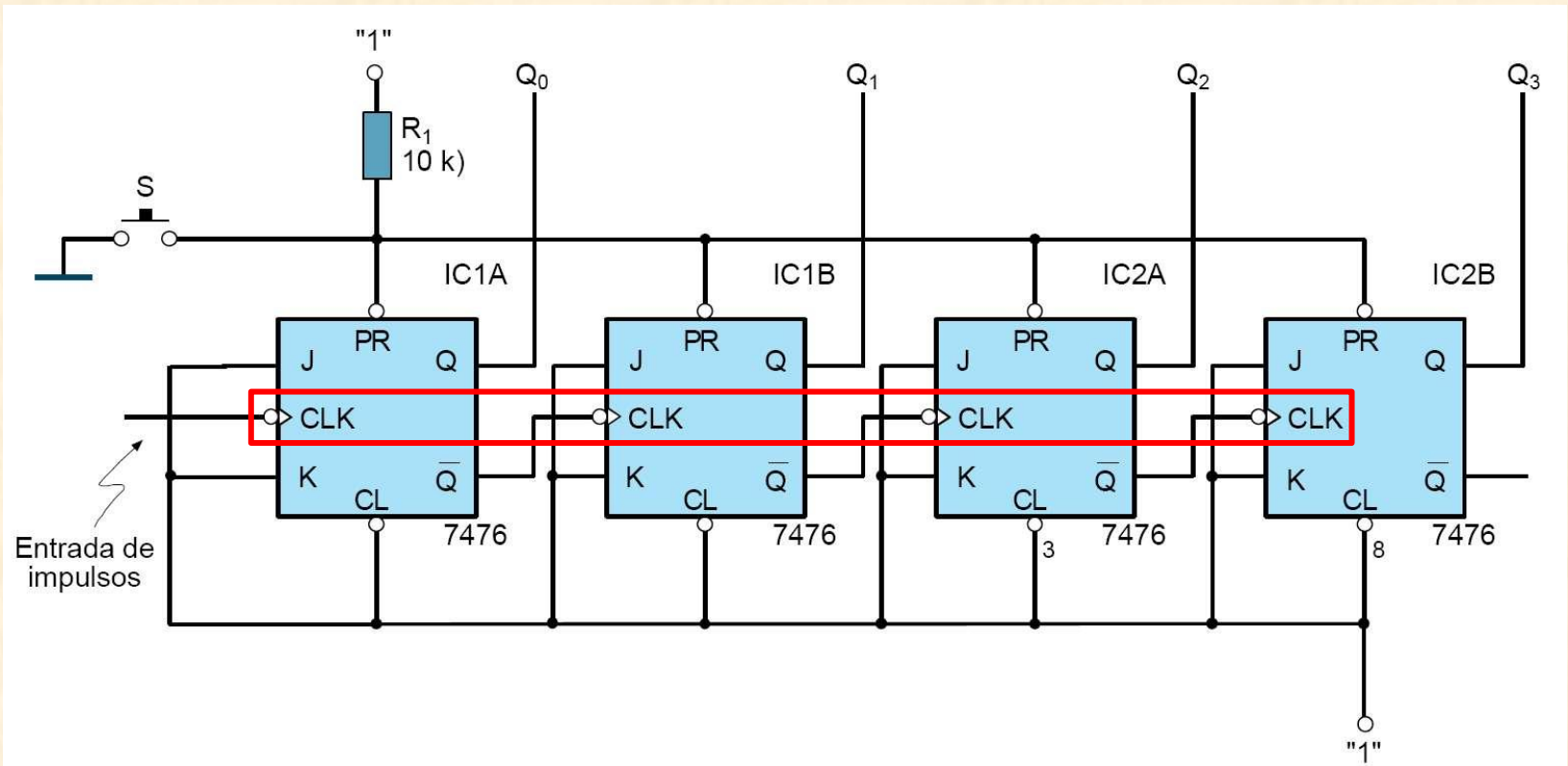


TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

CONTADOR DESCENDENTE ASÍNCRONO MÓDULO 16


- CRONOGRAMA

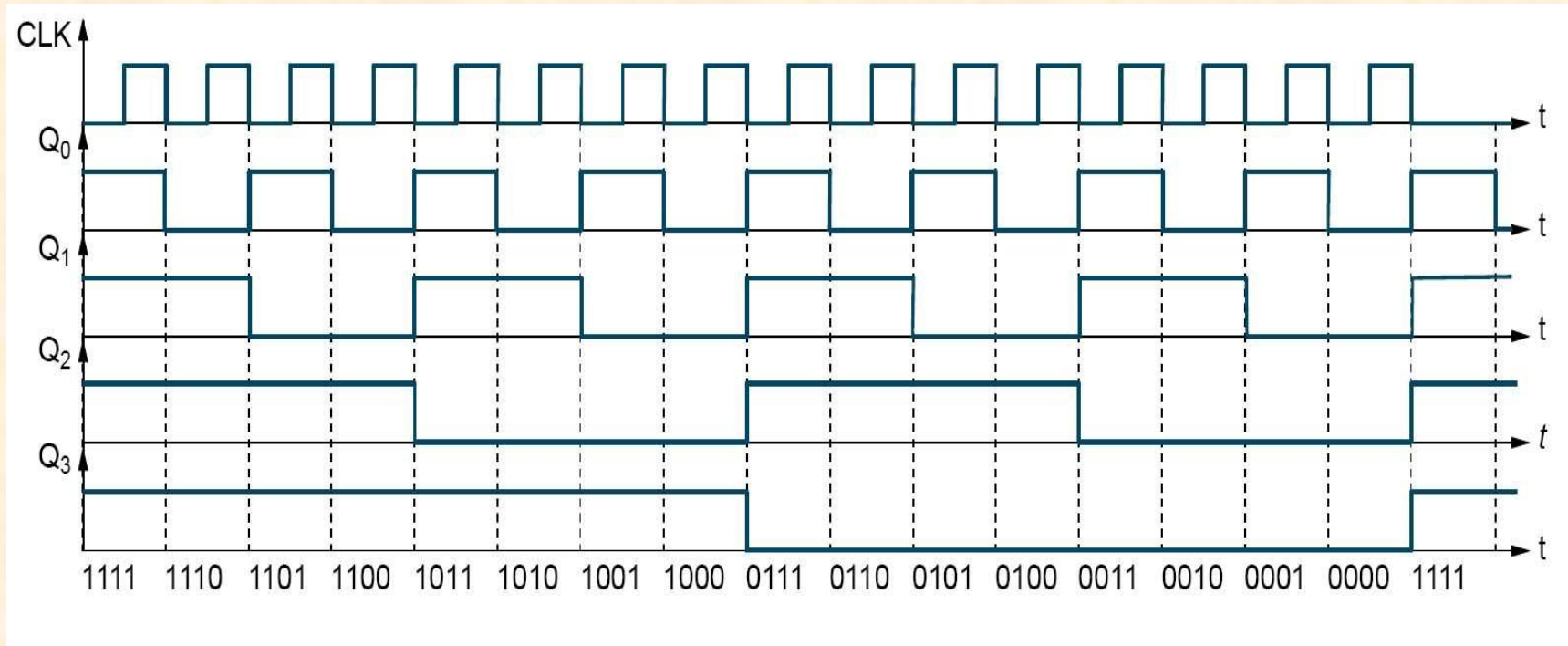

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

CONTADOR ASCENDENTE-DESCENDENTE SÍNCRONO MÓDULO 4

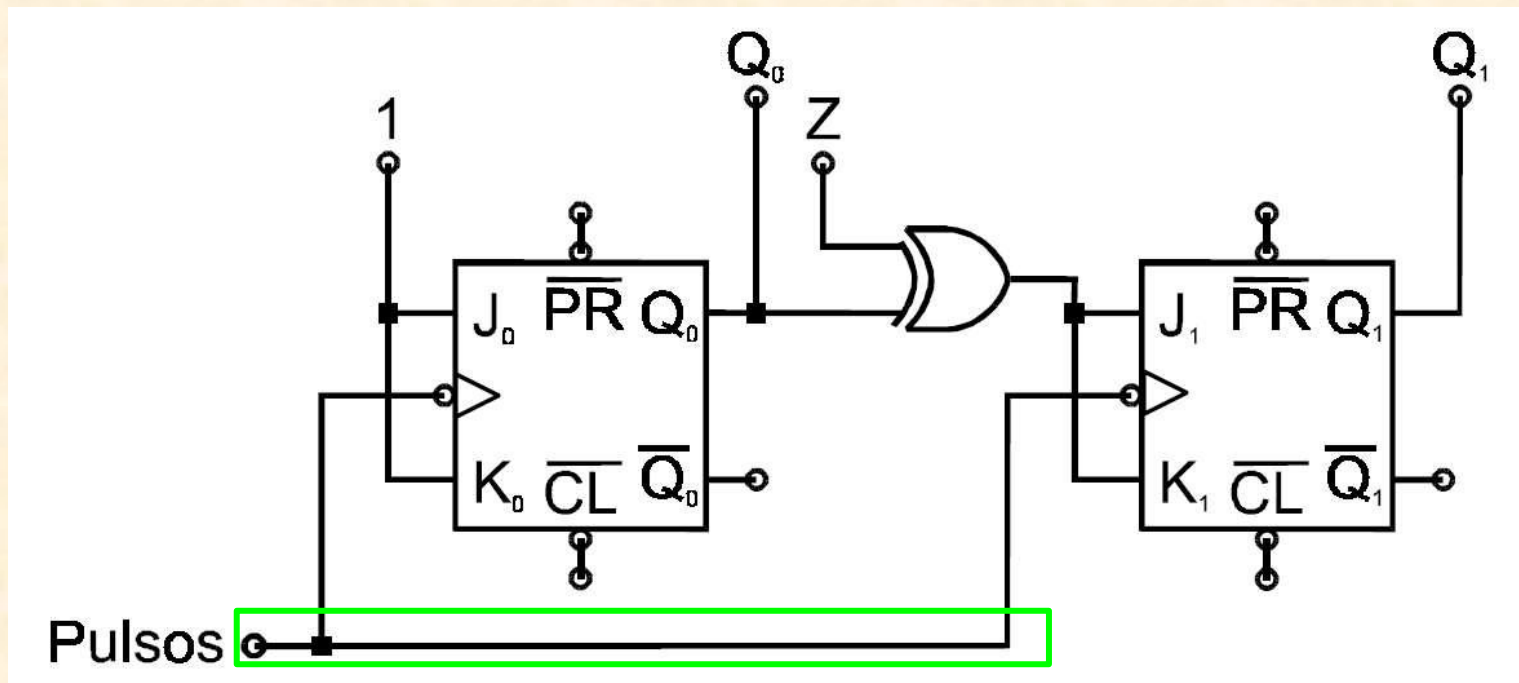


TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS


5.2.- CONTADORES

CONTADOR **ASCENDENTE-DESCENDENTE SÍNCRONO** MÓDULO 4. CRONOGRAMA

Para $Z=0$

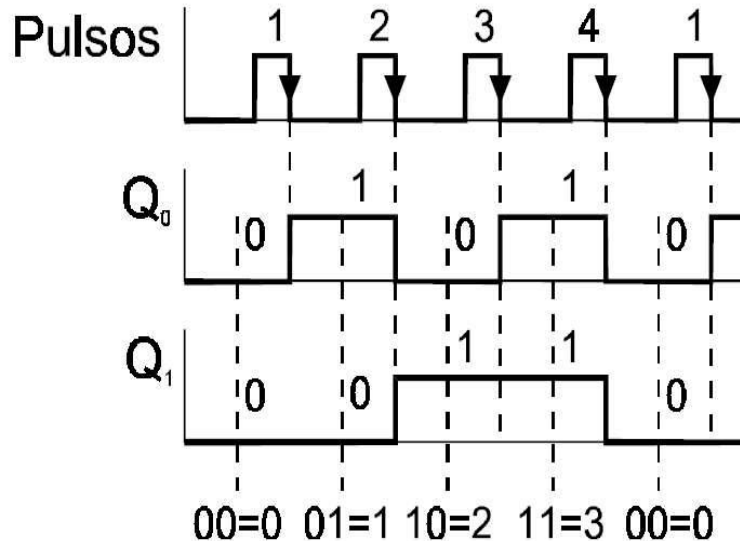


Para $Z=1$

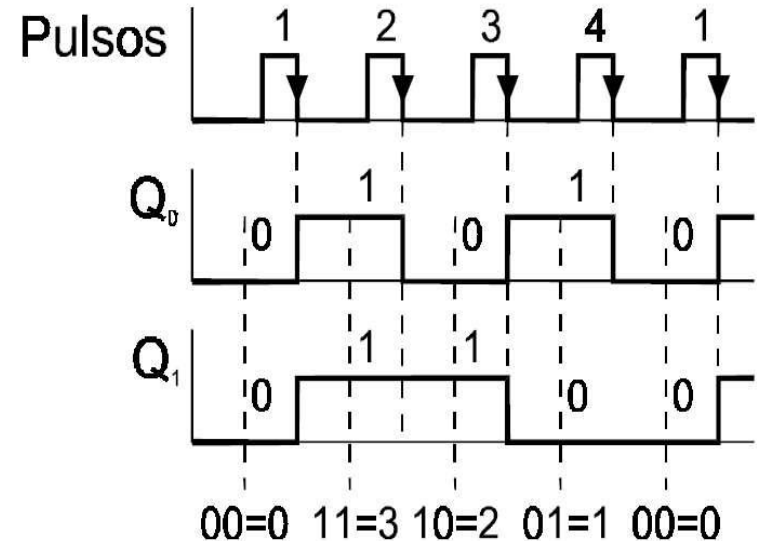

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES


CONTADOR ASCENDENTE-DESCENDENTE ASÍNCRONO MÓDULO 8

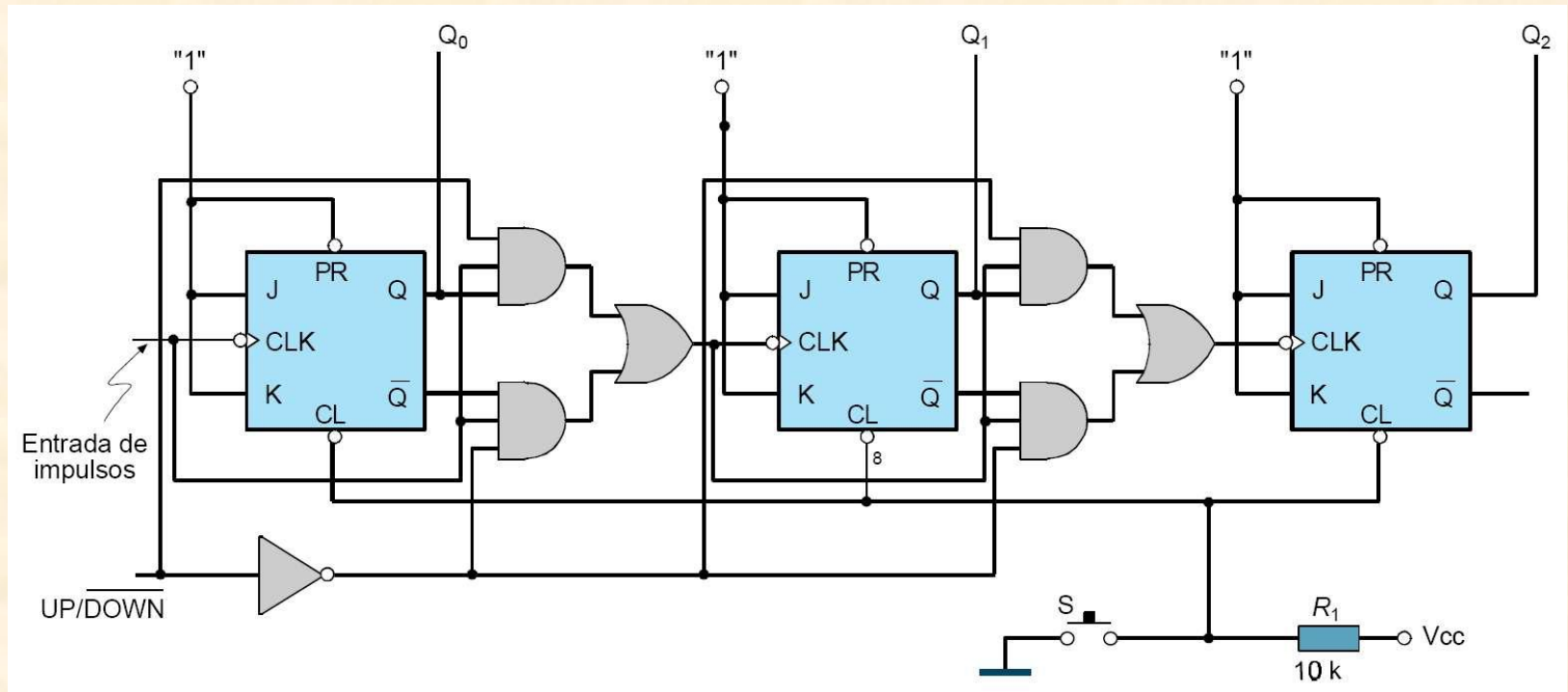

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES


CONTADOR **BCD ASÍNCRONO**

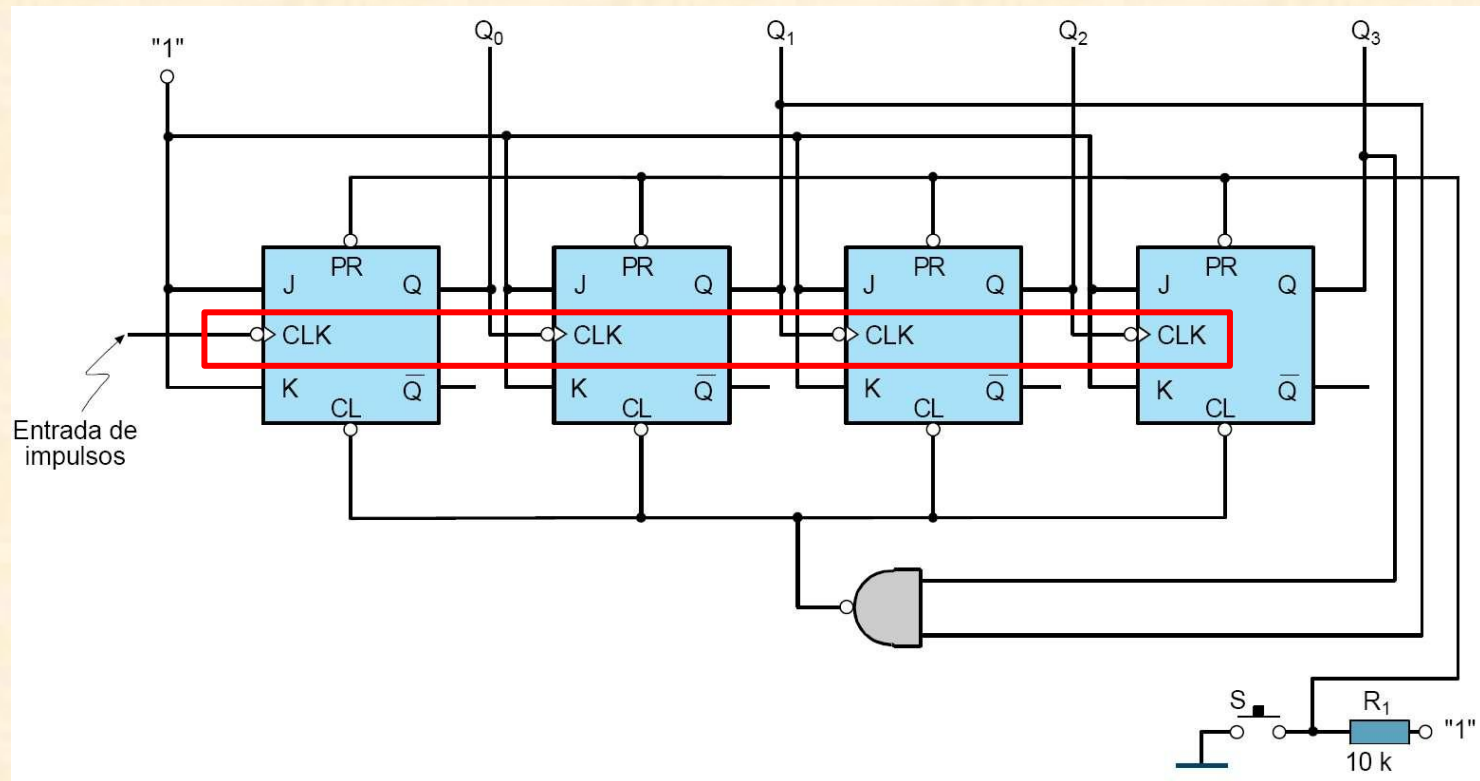

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES


CONTADOR **BCD ASÍNCRONO**. CRONOGRAMA

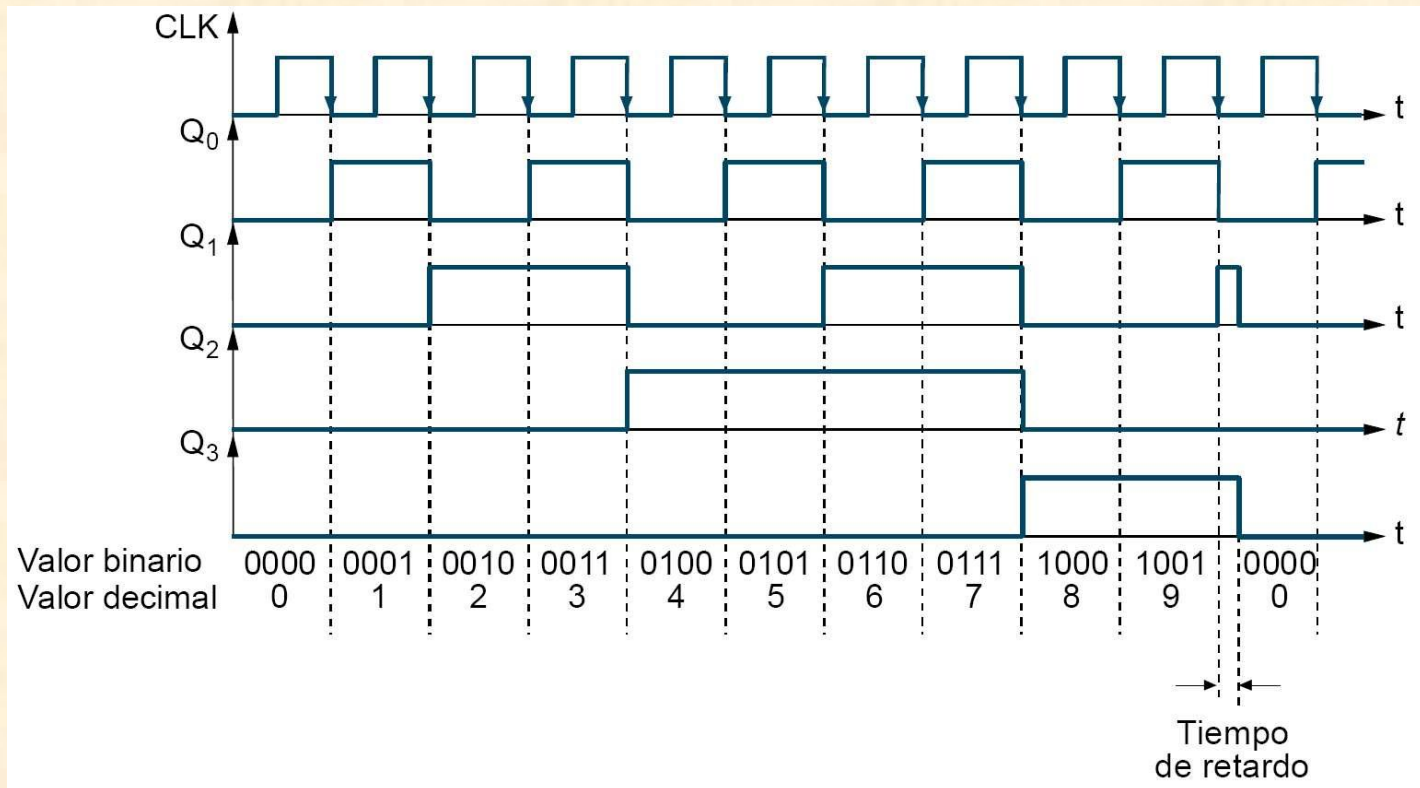

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES


CONTADOR **JOHNSON 4 BITS** (TAMBIÉN CONOCIDO COMO MÖBIUS O MOEBIUS) CON BIESTABLES D:

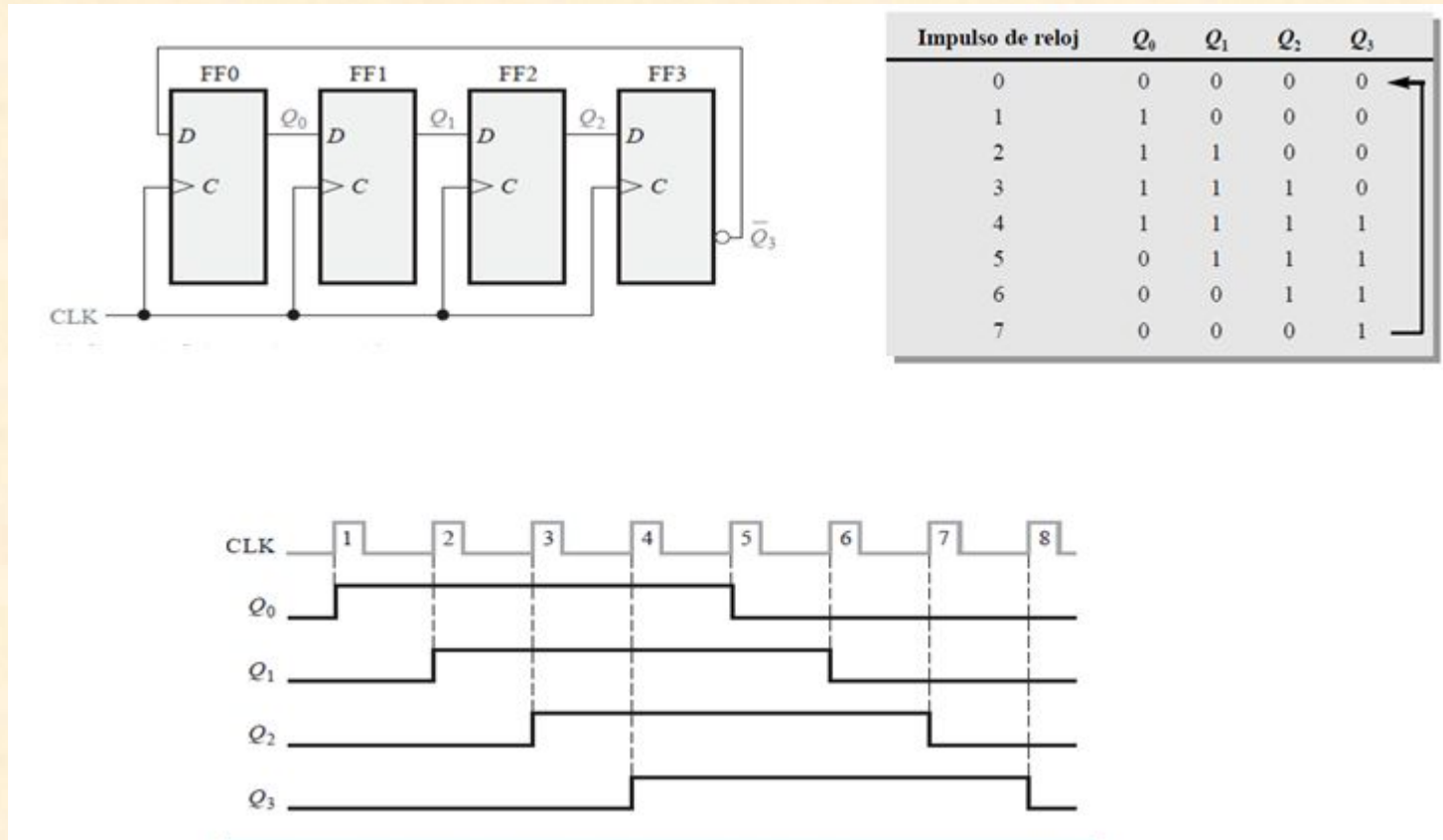

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

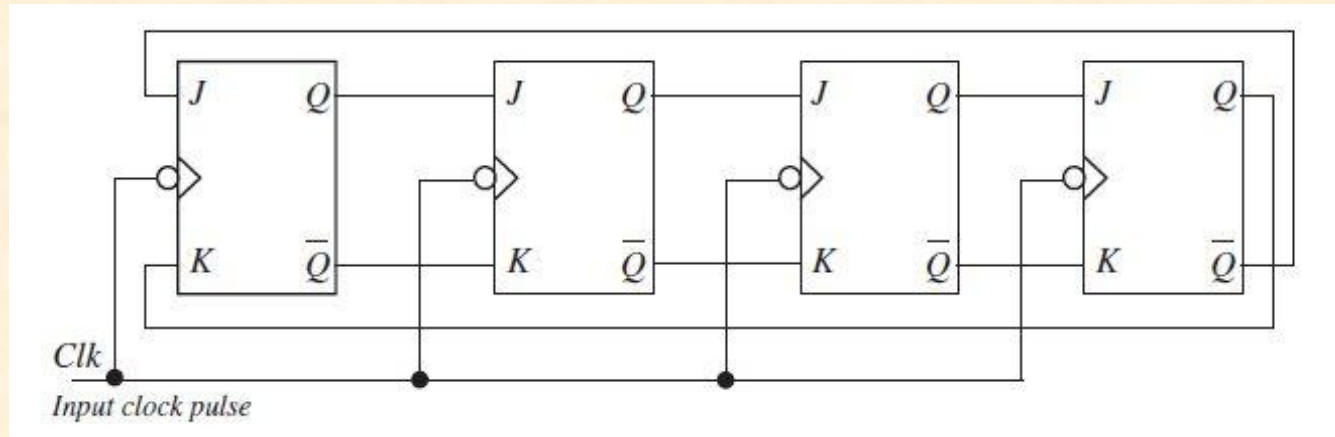5.2.- CONTADORES

CONTADOR **JOHNSON 4 BITS** (TAMBIÉN CONOCIDO COMO MÖBIUS O MOEBIUS) CON BIESTABLES JK:



estado	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	1	1	0	0
3	1	1	1	0
4	1	1	1	1
5	0	1	1	1
6	0	0	1	1
7	0	0	0	1

reset
retorna a su estado inicial

$$M = 2 \cdot N$$

M = módulo


N = cantidad de flip-flops

IMPORTANTE!!

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES


CONTADOR **JOHNSON 5 BITS** (MÖBIUS O MOEBIUS) CON BIESTABLES D:

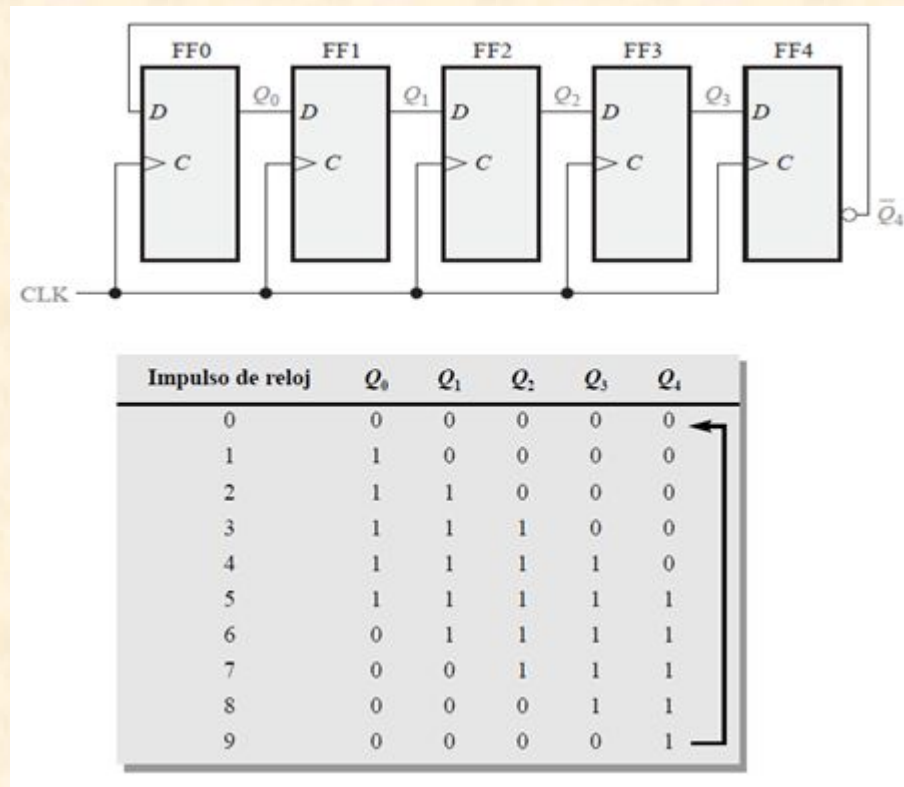

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

CONTADOR EN ANILLO:

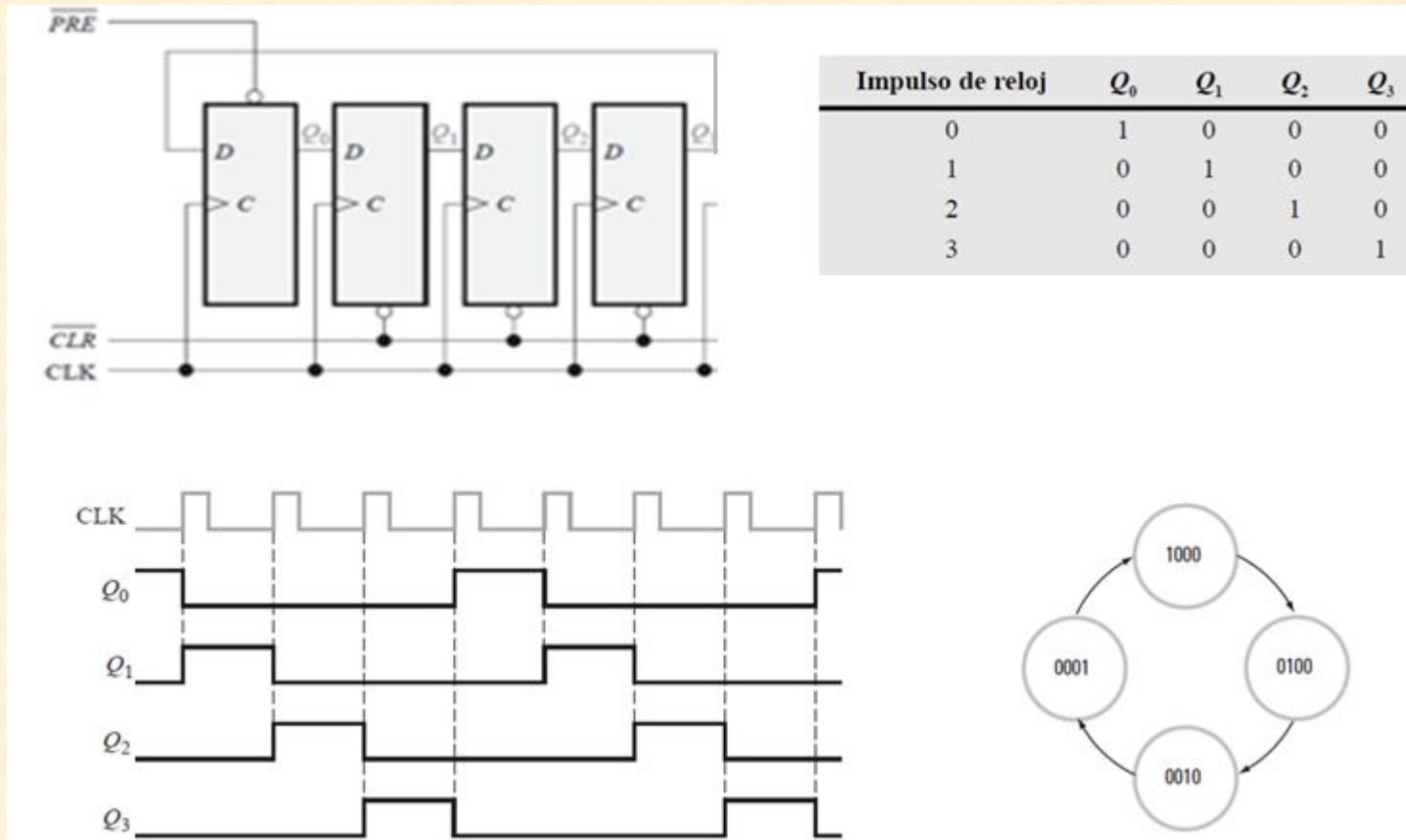

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

EJEMPLO 1:


Se desea diseñar un sistema secuencial síncrono de tres bits, mediante biestables J-K, cuyo comportamiento dependa de una variable lógica auxiliar externa, a la que llamaremos C.

Si dicha variable es igual a '0', el sistema pasa por todas las combinaciones binarias que poseen un único bit con valor '1' en sentido ascendente, y vuelve a empezar por la primera de ellas.

Si el valor de C es igual a '1', el sistema pasa por el resto de las combinaciones binarias, en sentido ascendente también, y vuelve a empezar por la primera de ellas.

En el instante en que se produzca el cambio de la variable C de '0' a '1' o viceversa, se pasa al estado inmediatamente siguiente (del 1 al 2, del 2 al 3, ..., y del 7 al 0). Por ejemplo, si C es inicialmente igual a '0':
...1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4,
(cambio: C = '1'), 5, 6,...

[< Volver](#)

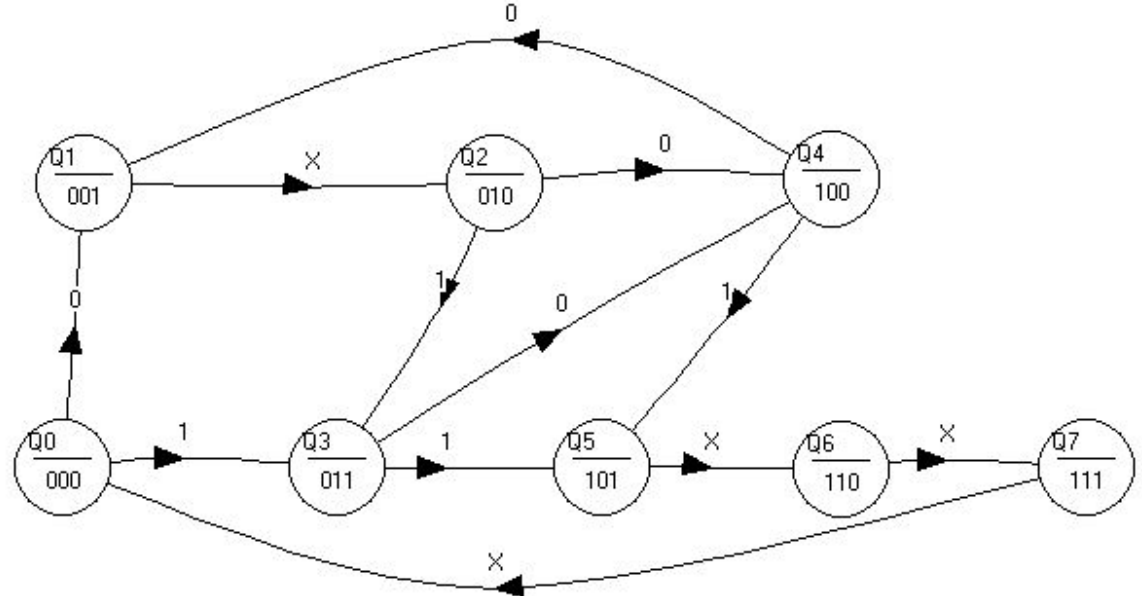

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

EJEMPLO 2:


Diseñar un contador síncrono ascendente de 3 bits que funcione con los criterios siguientes:

Si la entrada de control vale “0”, el circuito pasará por los estados pares (0, 2, 4 y 6).

Si la entrada de control vale “1”, el circuito pasará por los estados impares (1, 3, 5 y 7).

Cuando se encuentre en cualquier estado y cambie la entrada de control, siempre pasará al estado siguiente (el estado siguiente del 7 es el estado 0).

[< Volver](#)

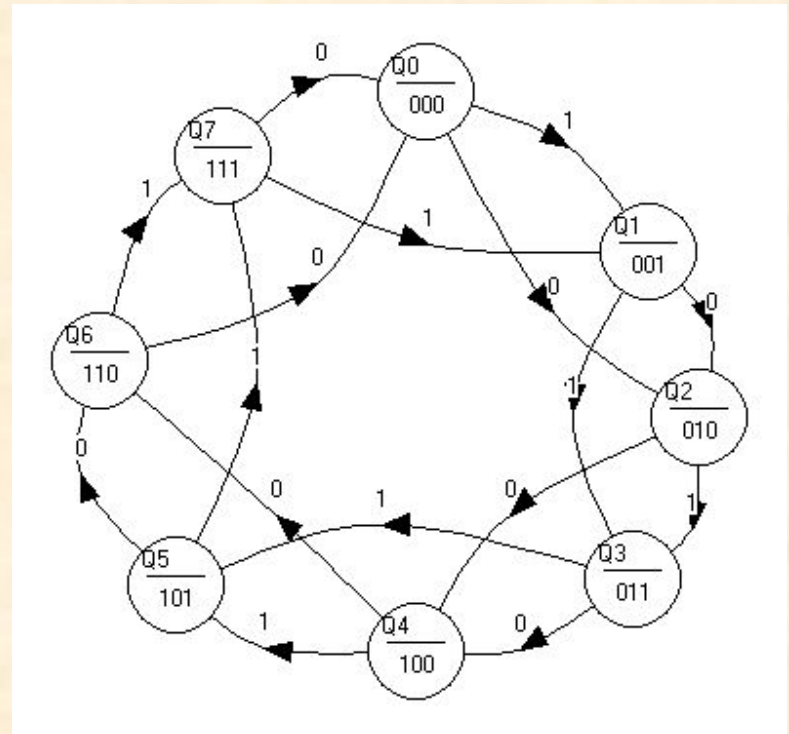


TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

EJEMPLO 3:

Diseñar un contador síncrono divisor por 16 ($N = 2^n$) utilizando biestables de tipo JK.

Diagrama de estados

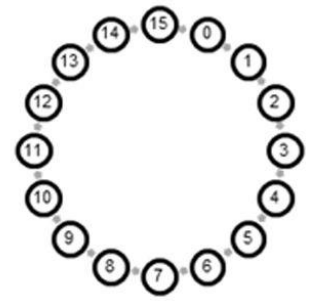

[< Volver](#)

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS


5.2.- CONTADORES

EJEMPLO 3:

Diseñar un contador síncrono divisor por 16 ($N = 2^n$) utilizando biestables de tipo JK.

Q_{3n}	Q_{2n}	Q_{1n}	Q_{0n}	$Q_{3(n+1)}$	$Q_{2(n+1)}$	$Q_{1(n+1)}$	$Q_{0(n+1)}$
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0

Diagrama de estados

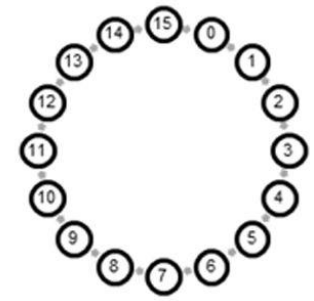

Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

[< Volver](#)

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS


5.2.- CONTADORES

EJEMPLO 3:

Diseñar un contador síncrono divisor por 16 ($N = 2^n$) utilizando biestables de tipo JK.

Q_{3n}	Q_{2n}	Q_{1n}	Q_{0n}	$Q_{3(n+1)}$	$Q_{2(n+1)}$	$Q_{1(n+1)}$	$Q_{0(n+1)}$	J_3	K_3
0				0				0	X
0				0				0	X
0				0				0	X
0				0				0	X
0				0				0	X
0				0				0	X
0				0				0	X
0				1				1	X
1				1				X	0
1				1				X	0
1				1				X	0
1				1				X	0
1				1				X	0
1				1				X	0
1				1				X	0
1				0				X	1

Diagrama de estados

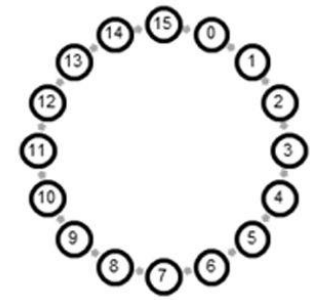

Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

[< Volver](#)


TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

EJEMPLO 3:

Diseñar un contador síncrono divisor por 16 ($N = 2^n$) utilizando biestables de tipo JK.

Diagrama de estados

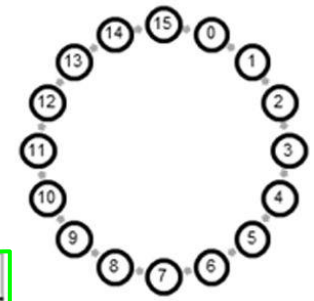

Q_{3n}	Q_{2n}	Q_{1n}	Q_{0n}	$Q_{3(n+1)}$	$Q_{2(n+1)}$	$Q_{1(n+1)}$	$Q_{0(n+1)}$	J_3	K_3	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	0	X	1	X
0	0	0	1	0	0	1	0	0	X	0	X	1	X	X	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0	X	0	X	X	0	1	X
0	0	1	1	0	1	0	0	0	X	1	X	X	1	X	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	X	X	0	0	X	1	X
0	1	0	1	0	1	1	0	0	X	X	0	1	X	X	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	X	X	0	X	0	1	X
0	1	1	1	1	0	0	0	1	X	X	1	X	1	X	1
1	0	0	0	1	0	0	1	X	0	0	X	0	X	1	X
1	0	0	1	1	0	1	0	X	0	0	X	1	X	X	1
1	0	1	0	1	0	1	1	X	0	0	X	X	0	1	X
1	0	1	1	1	1	0	0	X	0	1	X	X	1	X	1
1	1	0	0	1	1	0	1	X	0	X	0	0	X	1	X
1	1	0	1	1	1	1	0	X	0	X	0	1	X	X	1
1	1	1	0	1	1	1	1	X	0	X	0	X	0	1	X
1	1	1	1	0	0	0	0	X	1	X	1	X	1	X	1

Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

[< Volver](#)

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

EJEMPLO 3:

Diseñar un contador síncrono divisor por 16 ($N = 2^n$) utilizando biestables de tipo JK.

$$J_2 = K_2 = Q_1 \cdot Q_0$$

$$J_3 = K_3 = Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$$

Funciones de salida:

J_2

K_2

Q_1Q_0	00	01	11	10		Q_1Q_0	00	01	11	10		
Q_3Q_2	00	0	0	1	0		Q_3Q_2	00	X	X	X	X
01	X	X	X	X		01	0	0	1	0		
11	X	X	X	X		11	X	X	X	X		
10	0	0	1	0		10	0	0	1	0		

J_3

K_3

Q_1Q_0	00	01	11	10		Q_1Q_0	00	01	11	10		
Q_3Q_2	00	0	0	0	0		Q_3Q_2	00	X	X	X	X
01	0	0	1	0		01	X	X	X	X		
11	X	X	X	X		11	0	0	1	0		
10	X	X	X	X		10	0	0	0	0		

[< Volver](#)


TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

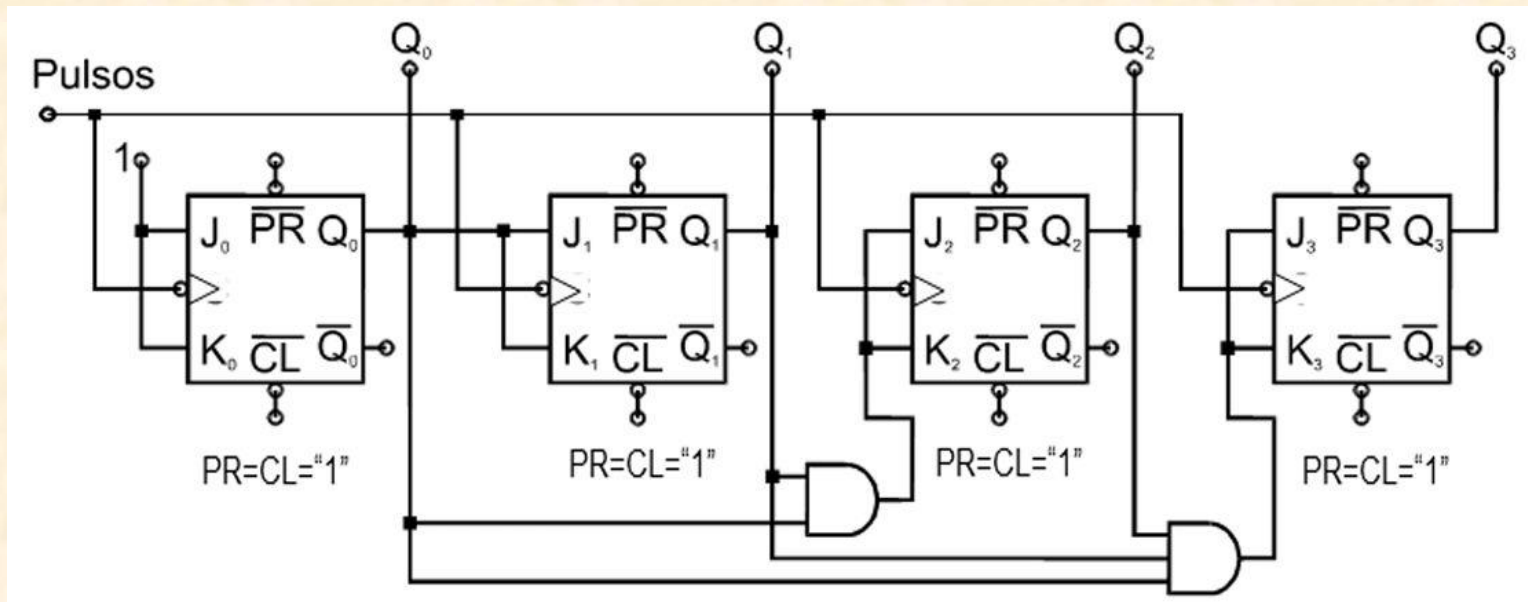EJEMPLO 3:

Diseñar un contador síncrono divisor por 16 ($N = 2^n$) utilizando biestables de tipo JK.

$$\begin{aligned} J_0 &= K_0 = 1 \\ J_1 &= K_1 = Q_0 \\ J_2 &= K_2 = Q_1 \cdot Q_0 \\ J_3 &= K_3 = Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0 \end{aligned}$$



[< Volver](#)

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

EJEMPLO 4:

Diseñar un contador síncrono divisor por 3 ($2^{n-1} < N < 2^n$ $n = 2$) utilizando biestables de tipo JK.

$Q1_n$	$Q0_n$	$Q1_{n+1}$	$Q0_{n+1}$	J1	K1	J0	K0
0	0	0	1	0	X	1	X
0	1	1	0	1	X	X	1
1	0	0	0	X	1	0	X
1	1	*	*	*	*	*	*

La combinación 11 no se va a dar nunca, por lo que es una **función incompletamente definida** y la aprovecharemos para obtener la máxima simplificación. La única condición a **evitar es que forme un bucle.**

[< Volver](#)

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

EJEMPLO 4:

Diseñar un contador síncrono divisor por 3 ($2^{n-1} < N < 2^n$ $n = 2$)
utilizando biestables de tipo JK.

[< Volver](#)


TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

EJEMPLO 4:

Diseñar un contador síncrono divisor por 3 ($2^{n-1} < N < 2^n$ $n = 2$) utilizando biestables de tipo JK.

J_0			K_0			J_1			K_1		
Q_0	0	1	Q_0	0	1	Q_0	0	1	Q_0	0	1
Q_1	0	1	Q_1	0	1	Q_1	0	1	Q_1	0	1
0	1	X	0	X	1	0	0	1	0	X	X
1	0	*	1	X	*	1	X	*	1	1	*
$J_0 = \bar{Q}_1$			$K_0 = 1$			$J_1 = Q_0$			$K_1 = 1$		

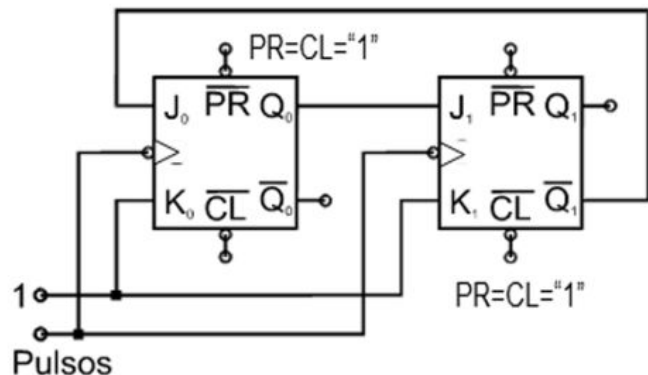


[< Volver](#)

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

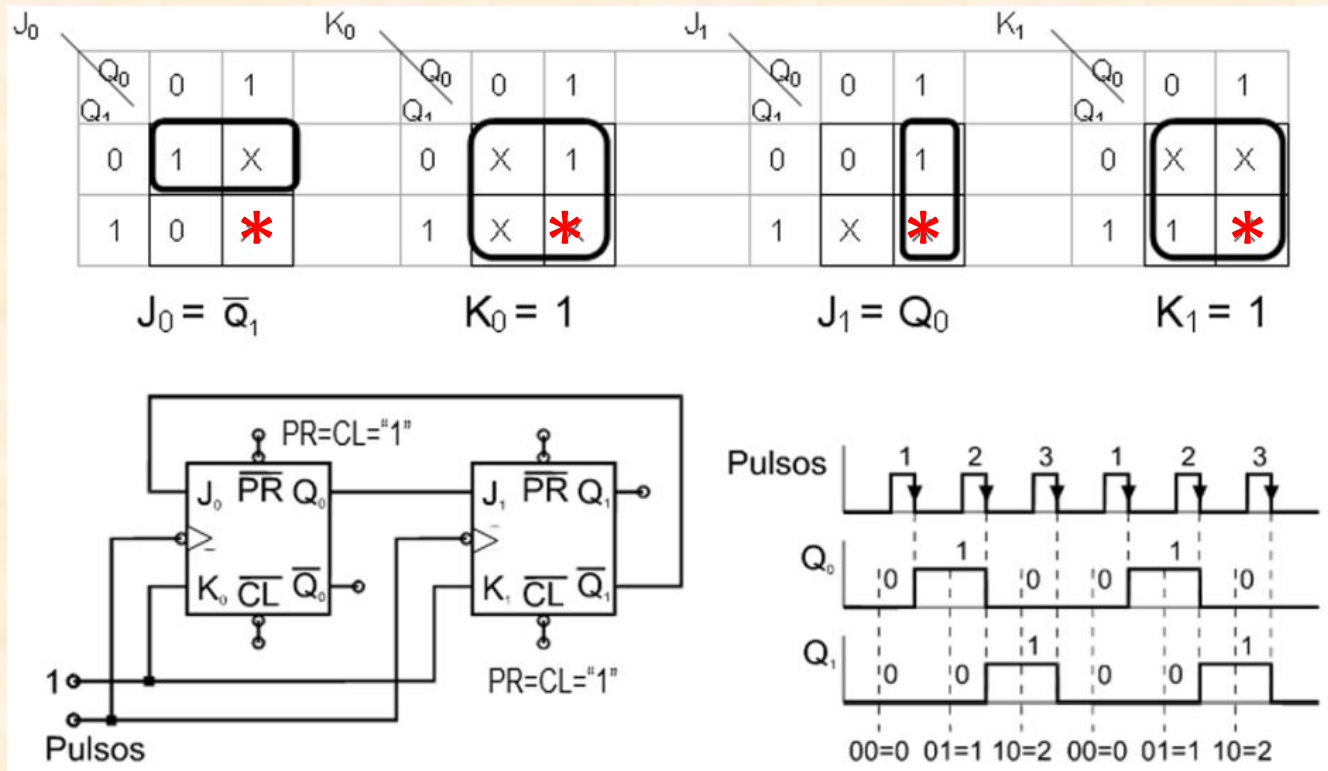EJEMPLO 4:

Diseñar un contador síncrono divisor por 3 ($2^{n-1} < N < 2^n$ $n = 2$) utilizando biestables de tipo JK.



[< Volver](#)

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

EJEMPLO 4:

Diseñar un contador síncrono divisor por 3 ($2^{n-1} < N < 2^n$ $n = 2$) utilizando biestables de tipo JK.

$Q1_n$	$Q0_n$	$Q1_{n+1}$	$Q0_{n+1}$	J1	K1	J0	K0
0	0	0	1	0	X	1	X
0	1	1	0	1	X	X	1
1	0	0	0	X	1	0	X
1	1	*	*	1	1	0	1

Según los grupos realizados en los diagramas de Karnaugh: tenemos los valores indicados en la tabla.

[< Volver](#)

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES



EJEMPLO 4:

Diseñar un contador síncrono divisor por 3 ($2^{n-1} < N < 2^n$ $n = 2$) utilizando biestables de tipo JK.

J ₀	Q ₀	Q ₁	K ₀	J ₁	Q ₀	Q ₁	K ₁
0	0	1		0	0	1	
1	0	*	0	1	X	*	1
	1	0			0	0	
	1	X			1	X	

J₀ = $\bar{Q}_1$ K₀ = 1 J₁ = Q₀ K₁ = 1

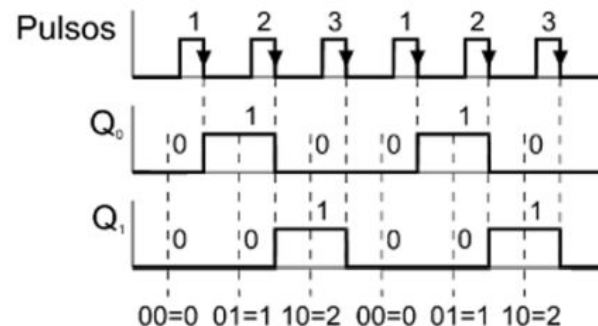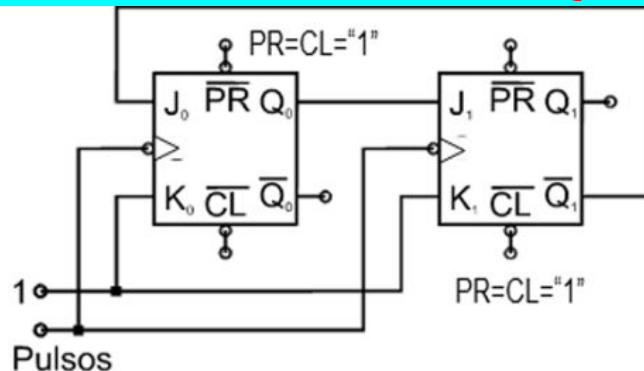¡¡NECESARIO CONFIRMAR QUE EL ESTADO 3 NO FORME UN BUCLE!!



[< Volver](#)

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

5.2.- CONTADORES

EJEMPLO 4:

Diseñar un contador síncrono divisor por 3 ($2^{n-1} < N < 2^n$ $n = 2$) utilizando biestables de tipo JK.

$$J1 = K1 = 1 \Rightarrow Q1_{n+1} = /Q1_n$$

[< Volver](#)

$$J0 = 0 \text{ y } K0 = 1 \Rightarrow Q0_{n+1} = 0$$

Estado 0 (00)

$Q1_n$	$Q0_n$	$Q1_{n+1}$	$Q0_{n+1}$	J1	K1	J0	K0
0	0	0	1	0	X	1	X
0	1	1	0	1	X	X	1
1	0	0	0	X	1	0	X
1	1	0	0	1	1	0	1

Según los valores de J_n y K_n , además de las salidas en el instante anterior, se obtiene que el estado siguiente al 11 será el 00, por lo que es un **resultado válido**.

TEMA 5. CONTADORES Y REGISTROS

BIBLIOGRAFÍA

Sistemas digitales : principios y aplicaciones 10^a ed.
Autor: Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer, Gregory L. Moss.
Editorial: México : Pearson Educación, 2007

Fundamentos de sistemas digitales. Edición: 11^a ed.
Autor: Thomas L. Floyd. Editorial: Madrid : Pearson Educación, 2016

Problemas resueltos de circuitos lógicos. Autor: Raquel Cervigón Abad. Editorial: UCLM Cuenca, 2010.
<https://books.google.es>

Problemas resueltos de electrónica digital. Autor: Javier García Zubía. Editorial: Madrid [etc.]: Thomson, 2004